 


* HALF ADDER!—

→ Design code:

A	B	Y	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



```
module HF(  
    input A, B,  
    output Y, C  
);  
    xor(Y, A, B);  
    and(C, A, B);  
endmodule
```

[00]

```
module HF(  
    input A, B;  
    output Y, C;  
);  
    assign Y = A ^ B;  
    assign C = A & B;  
endmodule
```

Testbench :-

```
module HF ( );  
    reg A, B;  
    wire Y, C;  
    HF dut (A, B, Y, C);
```

initial

begin

A = 0 ; B = 0 ;

#10

A = 0 ; B = 1 ;

#10

A = 1 ; B = 0 ;

#10

A = 1 ; B = 1 ;

#10

end

\$finish ();

endmodule